

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 2 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 3 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 4 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 5 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 6 放電時の端子電圧 $V = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 7 放電時の端子電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 8 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 9 放電時の端子電圧 $V = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。
- 10 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 I の値を求めよ。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 1.7 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $4.8999999999999995 \text{ V}$ こたえ： 1.7 V
- 2 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 6.5 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 1.95 V こたえ： 6.5 V
- 3 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 5.8 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 12.75 V こたえ： 5.8 V
- 4 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 8.4 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 18 V こたえ： 8.4 V
- 5 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 12.2 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 13 V こたえ： 12.2 V
- 6 放電時の端子電圧 $V = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 2.4499999999999997 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 2.65 V こたえ： $2.4499999999999997 \text{ V}$
- 7 放電時の端子電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 7 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 9 V こたえ： 7 V
- 8 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 11 V こたえ： 10 V
- 9 放電時の端子電圧 $V = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 12.4 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $2.4499999999999997 \text{ V}$ こたえ： 12.4 V
- 10 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電圧 $r = 0.1 \Omega$, 外部回路の抵抗 $R = 9.3 \Omega$ のとき、電源の起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 13.5 V こたえ： 9.3 V