

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 01

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 12.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、端子電圧 V の値を求めよ。
- 2 電源の起電力 $E = 8.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 8.0 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。
- 3 電源の起電力 $E = 9.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、端子電圧 V の値を求めよ。
- 4 電源の起電力 $E = 6.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、端子電圧 V の値を求めよ。
- 5 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 1.0 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。
- 6 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 1.5 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。
- 7 電源の起電力 $E = 5.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 4.5 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。
- 8 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、端子電圧 V の値を求めよ。
- 9 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 3.0 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。
- 10 電源の起電力 $E = 15.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路の端子電圧 $V = 14.0 \text{ V}$ のとき、流れる電流 I の値を求めよ。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 01

なまえ： _____

- 電源の起電力 $E = 12.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.100000000000000024 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.19999999999999993 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 8.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $2.00000000000000004 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 9.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.1000000000000000142 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 6.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.100000000000000009 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.099999999999999998 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.19999999999999993 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.100000000000000009 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 15.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路へ流れる電流の値を求めよ。
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$