

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 02

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 6.15 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電圧
- 2 電源の起電力 $E = 18 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電圧
- 3 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部放電時の端子電圧
- 4 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部放電時の端子電圧
- 5 電源の起電力 $E = 1.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部放電時の端子電圧
- 6 電源の起電力 $E = 12.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部放電時の端子電圧
- 7 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部放電時の端子電圧
- 8 電源の起電力 $E = 6.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部放電時の端子電圧
- 9 電源の起電力 $E = 14 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部放電時の端子電圧
- 10 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部放電時の端子電圧

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 02

なまえ： _____

- 電源の起電力 $E = 6.15 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $0.100000000000000024 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.19999999999999993 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 18 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000048 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000004 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $0.200000000000000007 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 12.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $0.099999999999999964 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $0.199999999999999996 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 6.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 14 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $2.00000000000000004 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力電源から外部放電時の端子電
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$