

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 03

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流
- 2 電源の起電力 $E = 5.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流
- 3 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路に流れる電流
- 4 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流
- 5 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流
- 6 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流
- 7 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流
- 8 電源の起電力 $E = 12.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流
- 9 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力, 電源から外部回路に流れる電流
- 10 電源の起電力 $E = 3.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 403

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: 1Ω | こたえ: 1Ω |
| 2 | 電源の起電力 $E = 5.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.200000000000000018 \Omega$ | こたえ: 0.5Ω |
| 3 | 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.100000000000000009 \Omega$ | こたえ: 2Ω |
| 4 | 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.199999999999999987 \Omega$ | こたえ: 2Ω |
| 5 | 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.500000000000000001 \Omega$ | こたえ: 0.5Ω |
| 6 | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.099999999999999964 \Omega$ | こたえ: $1.000000000000000002 \Omega$ |
| 7 | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.2000000000000000018 \Omega$ | こたえ: 1Ω |
| 8 | 電源の起電力 $E = 12.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: 1Ω | こたえ: 1Ω |
| 9 | 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: 0.5Ω | こたえ: $0.099999999999999964 \Omega$ |
| 10 | 電源の起電力 $E = 3.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 E 電源から外部回路時の端子電圧 |
| | こたえ: 1Ω | こたえ: 0.5Ω |