

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 04

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 4.95 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 2 電源の起電力 $E = 10.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 3 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 4 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 5 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 6 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 7 電源の起電力 $E = 9.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 8 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 9 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
- 10 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 04

なまえ： _____

- 電源の起電力 $E = 4.95 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.100000000000000024 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.099999999999999964 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 10.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000004 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.099999999999999964 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.100000000000000009 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.19999999999999993 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 9.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.099999999999999994 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.199999999999999987 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $0.200000000000000048 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.19999999999999993 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路の端子電圧
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$