

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 05

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 2 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 3 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 4 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 5 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 6 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 7 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 8 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 9 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V
- 10 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 V 電源の起電力 E 電源から外部回路放電時の端子電圧 V

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 4.05

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ |
| 2 | 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.09999999999999994 \text{ } \Omega$ |
| 3 | 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.20000000000000004 \text{ } \Omega$ |
| 4 | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.099999999999999964 \text{ } \Omega$ | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ |
| 5 | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$ | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ |
| 6 | 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ |
| 7 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$ | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ |
| 8 | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ |
| 9 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.099999999999999964 \text{ } \Omega$ |
| 10 | 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ |