

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 07

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 2 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 3 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 4 電源の起電力 $E = 8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 5 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 6 電源の起電力 $E = 6.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 7 電源の起電力 $E = 15 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 8 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 9 電源の起電力 $E = 6.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電
- 10 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路の端子電

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 407

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路の端子電圧 |
| | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.199999999999999987 \text{ } \Omega$ |
| 2 | 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路の端子電圧 |
| | こたえ: $2.00000000000000004 \text{ } \Omega$ | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ |
| 3 | 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.199999999999999987 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.200000000000000007 \text{ } \Omega$ |
| 4 | 電源の起電力 $E = 8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ |
| 5 | 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力, 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ |
| 6 | 電源の起電力 $E = 6.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ | こたえ: $1 \text{ } \Omega$ |
| 7 | 電源の起電力 $E = 15 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $2 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.100000000000000009 \text{ } \Omega$ |
| 8 | 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.099999999999999998 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ |
| 9 | 電源の起電力 $E = 6.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ |
| 10 | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 放電時の端子電圧 | 電源の起電力 電源から外部回路放電時の端子電圧 |
| | こたえ: $0.5 \text{ } \Omega$ | こたえ: $0.0999999999999999964 \text{ } \Omega$ |