

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 08

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 6.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
- 2 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時流端子電
- 3 電源の起電力 $E = 4.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 4 電源の起電力 $E = 12.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 5 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 6 電源の起電力 $E = 1.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 7 電源の起電力 $E = 7.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 8 電源の起電力 $E = 2.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 9 電源の起電力 $E = 6.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電
- 10 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から 外部回路時の端子電

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 08

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 6.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.19999999999999987 Ω こたえ：0.5 Ω
- 2 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.200000000000000018 Ω こたえ：1 Ω
- 3 電源の起電力 $E = 4.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：2.00000000000000004 Ω こたえ：2 Ω
- 4 電源の起電力 $E = 12.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.5 Ω こたえ：0.1000000000000000142 Ω
- 5 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：2 Ω こたえ：0.5 Ω
- 6 電源の起電力 $E = 1.5 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.100000000000000002 Ω こたえ：2 Ω
- 7 電源の起電力 $E = 7.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：1 Ω こたえ：0.5 Ω
- 8 電源の起電力 $E = 2.7 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.500000000000000001 Ω こたえ：2.00000000000000004 Ω
- 9 電源の起電力 $E = 6.6 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.19999999999999987 Ω こたえ：1 Ω
- 10 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路時流端子電
こたえ：0.1000000000000000024 Ω こたえ：0.5 Ω