

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 09

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 2.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 2 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 3 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 4 電源の起電力 $E = 5.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路電流が流れる
- 5 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 6 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 7 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 E 電源から外部回路電流が流れる
- 8 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 9 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる
- 10 電源の起電力 $E = 14 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路電流が流れる

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-internal-resistance 09

なまえ： _____

- 電源の起電力 $E = 2.8 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.19999999999999996 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 2 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.1 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.09999999999999994 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.10000000000000009 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.05 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.2 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 1 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 2 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $2 \text{ } \Omega$ こたえ： $2 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.2 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.10000000000000009 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.09999999999999998 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 0.2 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $0.200000000000000018 \text{ } \Omega$ こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 電源の起電力 $E = 14 \text{ V}$, 放電時の端子電圧電源の起電力 電源から外部回路に流れる電流が 1 A のとき、電源の内部抵抗を求めよ。
こたえ： $1 \text{ } \Omega$ こたえ： $1 \text{ } \Omega$