

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 03

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 r 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗
- 2 電源の起電力 $E = 5.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 3 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 4 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 5 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 6 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 7 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 8 電源の起電力 $E = 12.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 9 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗
- 10 電源の起電力 $E = 3.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源の内部抵抗

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 03

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 9 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 9 V |
| 2 | 電源の起電力 $E = 5.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 9 V |
| 3 | 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 1.2 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V |
| 4 | 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 5 | 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V |
| 6 | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 12 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 7 | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 2.4 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V |
| 8 | 電源の起電力 $E = 12.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 12 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 9 | 電源の起電力 $E = 13.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 12 V | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 4.8 V |
| 10 | 電源の起電力 $E = 3.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 1 \Omega$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ | 電源の起電力から外部回路電源の内部抵抗に
こたえ: 1.2 V |