

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 04

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 4.95 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 2 電源の起電力 $E = 10.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.2 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 3 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.6 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 4 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.2 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 5 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 6 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.2 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 7 電源の起電力 $E = 9.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.6 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 8 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.2 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 9 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.6 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。
- 10 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.2 \Omega$ の電源から外部回路の流れる電流が $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電源の起電力 E の値を求めよ。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 04

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 電源の起電力 $E = 4.95 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.05 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 4.95 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 12 \text{ A}$ |
| | こたえ : 4.8 V | こたえ : 12 V |
| 2 | 電源の起電力 $E = 10.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 10.5 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 2.4 \text{ A}$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 2.4 V |
| 3 | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.05 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 2.4 \text{ A}$ |
| | こたえ : $1.2000000000000002 \text{ V}$ | こたえ : 2.4 V |
| 4 | 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 6 \text{ A}$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 6 V |
| 5 | 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 1.7 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 2.4 \text{ A}$ |
| | こたえ : 1.2 V | こたえ : 2.4 V |
| 6 | 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.05 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 12 \text{ A}$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 12 V |
| 7 | 電源の起電力 $E = 9.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9.5 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 12 \text{ A}$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 12 V |
| 8 | 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.05 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 5.1 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 6 \text{ A}$ |
| | こたえ : 4.8 V | こたえ : 6 V |
| 9 | 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.1 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9.3 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 4.8 \text{ A}$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 4.8 V |
| 10 | 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.05 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 4.2 \text{ V}$, 電源から外部回路の流れる電流 $I = 12 \text{ A}$ |
| | こたえ : $1.2000000000000002 \text{ V}$ | こたえ : 12 V |