

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 05

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 2 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 3 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 4 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 5 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 6 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 7 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 8 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 9 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。
- 10 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \Omega$ のとき、電源の起電力から外部回路へ、電源の内部抵抗を流れる電流 I の値を求めよ。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 0.5

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 12.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 9 V | こたえ: 6 V |
| 2 | 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 7 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 2.4 V |
| 3 | 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 2.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 2.4 V | こたえ: 1.2 V |
| 4 | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 12.1 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 12 V | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 5 | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 4.8 V | こたえ: 4.8 V |
| 6 | 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 10.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 9 V | こたえ: 12 V |
| 7 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: $4.8000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 4.8 V |
| 8 | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: 6 V | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 9 | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: $4.8000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 6 V |
| 10 | 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 7.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 2.0 \text{ }\Omega$ から外部回路へ電源の電流が流れるとき、電源の内部抵抗に降圧した電圧 |
| | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ | こたえ: 9 V |