

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 07

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 2 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 3 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 4 電源の起電力 $E = 8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 5 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 6 電源の起電力 $E = 6.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 7 電源の起電力 $E = 15 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 r 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 8 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 9 電源の起電力 $E = 6.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗
- 10 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路へ電源の内部抵抗

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 07

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 6 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 2.4 V | こたえ: 6 V |
| 2 | 電源の起電力 $E = 2.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ | こたえ: 9 V |
| 3 | 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 6 V | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ V}$ |
| 4 | 電源の起電力 $E = 8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 12 V |
| 5 | 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 12 V | こたえ: 12 V |
| 6 | 電源の起電力 $E = 6.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 9 V |
| 7 | 電源の起電力 $E = 15 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 9 V | こたえ: $2.4000000000000004 \text{ V}$ |
| 8 | 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 6 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 1.2 V | こたえ: 6 V |
| 9 | 電源の起電力 $E = 6.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 6 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 6 V |
| 10 | 電源の起電力 $E = 7.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ | 電源の起電力 $E = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.5 \text{ }\Omega$ |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 9 V |