

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 09

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 2.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 2 電源の起電力 $E = 5.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 3 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 4 電源の起電力 $E = 5.05 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 5 電源の起電力 $E = 3.9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 6 電源の起電力 $E = 11 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 r 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 7 電源の起電力 $E = 1.25 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 8 電源の起電力 $E = 1.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 9 電源の起電力 $E = 5.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗
- 10 電源の起電力 $E = 14 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 r 電源の起電力電源から外部回路電源流内部抵抗

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 09

なまえ： _____

- [illegible]