

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 10

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 4.899999999999999$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 2 電源の起電力 $E = 1.95$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 3 電源の起電力 $E = 12.75$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 4 電源の起電力 $E = 18$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 5 電源の起電力 $E = 13$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 6 電源の起電力 $E = 2.65$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 7 電源の起電力 $E = 9.0$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 8 電源の起電力 $E = 11$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 9 電源の起電力 $E = 2.449999999999999$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。
- 10 電源の起電力 $E = 13.5$ V, 電源の内部抵抗 $r = 0.1$ Ω , 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 10$ A のとき、電源の内部抵抗 r の両端の電圧 V_r を求めよ。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 10

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 4.899999999999999$ V, 電源の内部抵抗 $r = 1.2$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 4.8$ V
こたえ : 4.8 V
- 2 電源の起電力 $E = 1.95$ V, 電源の内部抵抗 $r = 6$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 1.2$ V
こたえ : 1.2 V
- 3 電源の起電力 $E = 12.75$ V, 電源の内部抵抗 $r = 4.8$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 12$ V
こたえ : 12 V
- 4 電源の起電力 $E = 18$ V, 電源の内部抵抗 $r = 2.4$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 2.4$ V
こたえ : 12 V
- 5 電源の起電力 $E = 13$ V, 電源の内部抵抗 $r = 12$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 12$ V
こたえ : 12 V
- 6 電源の起電力 $E = 2.65$ V, 電源の内部抵抗 $r = 2.4$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 2.4$ V
こたえ : 2.4 V
- 7 電源の起電力 $E = 9.0$ V, 電源の内部抵抗 $r = 6$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 6$ V
こたえ : 6 V
- 8 電源の起電力 $E = 11$ V, 電源の内部抵抗 $r = 9$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 9$ V
こたえ : 9 V
- 9 電源の起電力 $E = 2.449999999999999$ V, 電源の内部抵抗 $r = 4$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 2.4$ V
こたえ : 2.4 V
- 10 電源の起電力 $E = 13.5$ V, 電源の内部抵抗 $r = 9$ Ω, 電源の起電力から外部回路へ流れる電流 $I = 13.5$ V
こたえ : 13.5 V