

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 02

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続点

