

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 04

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_2 \text{ A}$ のとき、接続
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_1 \text{ A}$ のとき、接続
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続流れ込む電流電流 $I_2 \text{ A}$ のとき、接続
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続流れ込む電流電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_2 \text{ A}$ のとき、接続
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続流れ込む電流電流 $I_2 \text{ A}$ のとき、接続
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 $I_3 \text{ A}$ のとき、接続
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続流れ込む電流電流 $I_2 \text{ A}$ のとき、接続

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 04

なまえ： _____

- [illegible]