

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 06

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 I_A のとき、接続点に流れる電流電流は 0 A である。
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_B = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 1 A である。
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_C = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 1 A である。
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 I_D のとき、接続点に流れる電流電流は 0 A である。
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_E = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 0.5 A である。
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_F = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 2 A である。
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_G = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 1.5 A である。
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_H = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 2 A である。
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 I_I のとき、接続点に流れる電流電流は 0 A である。
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続される電流電流 $I_J = 1 \text{ A}$ のとき、接続点に流れる電流電流は 2 A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 06

なまえ： _____

- [illegible]