

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 07

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 12.5 A の接続点
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 13 A のとき, 接続点
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 11.5 A のとき, 接続点
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 10.5 A の接続点
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 11.5 A の接続点
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 13 A のとき, 接続点
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 14 A のとき, 接続点
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 13 A のとき, 接続点
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 13 A のとき, 接続点

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 07

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 2.5 A の接続点
こたえ: 5 A こたえ: 4.5 A
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A のとき, 接続点
こたえ: 5.5 A こたえ: 3 A
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A のとき, 接続点
こたえ: 2 A こたえ: 1 A
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 0.5 A の接続点
こたえ: 3 A こたえ: 3 A
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A の接続点
こたえ: 4 A こたえ: 3 A
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A のとき, 接続点
こたえ: 3.5 A こたえ: 5.5 A
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1 A のとき, 接続点
こたえ: 4 A こたえ: 4.5 A
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A のとき, 接続点
こたえ: 3.5 A こたえ: 5 A
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1 A のとき, 接続点
こたえ: 2.5 A こたえ: 3.5 A
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 1.5 A のとき, 接続点
こたえ: 5.5 A こたえ: 3 A