

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 08

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ出す電流電流 I_2 電流 $I_3 \text{ A}$ のを感, 接続点

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 08

なまえ： _____

- 接続点から流れ出す電流 I1 = 3 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I5 A のとき、接続
こたえ : 5.5 A こたえ : 2 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 1.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I1.5 A のとき、接続
こたえ : 3 A こたえ : 1 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 1.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I3 A のとき、接続
こたえ : 4.5 A こたえ : 3 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 1 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I5 A のとき、接続
こたえ : 3.5 A こたえ : 3 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 1.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I1 A のとき、接続
こたえ : 2.5 A こたえ : 3 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 3 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I5 A のとき、接続
こたえ : 4.5 A こたえ : 5 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 2 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I5 A のとき、接続
こたえ : 4.5 A こたえ : 3.5 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 1.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I1 A のとき、接続
こたえ : 2.5 A こたえ : 1.5 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 2.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I2.5 A のとき、接続
こたえ : 5 A こたえ : 6 A
- 接続点から流れ出す電流 I1 = 0.5 A, 接続点接續端から流出電流は電流 I3 A のとき、接続
こたえ : 3.5 A こたえ : 2.5 A