

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 10

なまえ： _____

- 1 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 12 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 10.5 A である。
- 2 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 12.5 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 12 A である。
- 3 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 10.5 A である。
- 4 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 0.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 13 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 12.5 A である。
- 5 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 12 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 11 A である。
- 6 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 8 A である。
- 7 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2.5 \text{ A}$, 接続接続点流れ込む電流電流 10.5 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 8 A である。
- 8 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 10 A である。
- 9 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 2 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 9 A である。
- 10 接続点から流れ出す電流 $I_1 = 3 \text{ A}$, 接続点接続点流れ込む電流電流 11 A のとき, 接続点から流れ出す電流 I_2 の値は 8 A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 basic-incoming-current 10

なまえ： _____

- [illegible]