

## 物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 01

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 6 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 3 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $3 \text{ A}$  である。
- 2 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 1.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 1 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $0.5 \text{ A}$  である。
- 3 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 2.5 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $2 \text{ A}$  である。
- 4 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 2.5 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $2 \text{ A}$  である。
- 5 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 5.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 2.5 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $3 \text{ A}$  である。
- 6 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 1.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 1 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $0.5 \text{ A}$  である。
- 7 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 0.5 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $3 \text{ A}$  である。
- 8 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3.5 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 0.5 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $3 \text{ A}$  である。
- 9 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 1 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $3 \text{ A}$  である。
- 10 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3 \text{ A}$ , 接続点から接続される電流  $I_{out} = 1 \text{ A}$  のとき, 接続点から接続される電流  $I_{out}$  の値は  $2 \text{ A}$  である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 01

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 6 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：3 A                                  こたえ：2 A
- 2 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 1.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：0.5 A                                こたえ：0.5 A
- 3 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：2 A                                  こたえ：2 A
- 4 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：2 A                                  こたえ：3 A
- 5 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 5.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：3 A                                  こたえ：1 A
- 6 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 1.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：0.5 A                                こたえ：3 A
- 7 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：3 A                                  こたえ：0.5 A
- 8 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3.5 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：3 A                                  こたえ：3 A
- 9 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 4 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：1 A                                  こたえ：2 A
- 10 接続点へ流れ込む電流  $I_{in} = 3 \text{ A}$ , 接続点が接続される電流  $I_A$  のとき、接続点から流れ出る電流  $I_{out}$  は何Aか  
こたえ：1 A                                  こたえ：1.5 A