

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 02

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 12.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 11.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 11.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 13 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 12.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 12.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 11.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} の値を求めよ。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 02

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：2 A
- 2 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：2.5 A
- 3 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：3 A
- 4 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 1.0 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：0.5 A
- 5 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から接続流れ出さず電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：1 A
- 6 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：2 A
- 7 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：0.5 A
- 8 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：0.5 A
- 9 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：0.5 A
- 10 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ流す電流 $I_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出す電流は？
こたえ：1 A