

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 03

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 2 A である。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 1.5 A である。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 1.5 A である。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 1.5 A である。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 1 A である。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 3 A である。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 2 A である。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 3 A である。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 2 A である。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点から接続される電流 i_1 のとき, 接続点から接続される電流 i_2 の値は 1.5 A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 03

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 2 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 2 A
- 2 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 0.5 A
- 3 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 0.5 A
- 4 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 1 A
- 5 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 1 A
- 6 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 2 A
- 7 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 2 A
- 8 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 2.5 A
- 9 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 3 A
- 10 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点から流れ出す電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続点に蓄積される電流 I_{acc} の値を求めよ。
こたえ: 1 A