

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 05

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 2 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 6 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続点へ出流電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点から接続点へ流れる電流 i_{ab} の値は A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 05

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 I_A のときA, 接続
こたえ：1 A こたえ：1.5 A
- 2 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 I_A のときA, 接続
こたえ：2 A こたえ：2 A
- 3 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 $I_A = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続
こたえ：3 A こたえ：1.5 A
- 4 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 6 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 I_A のときA, 接続
こたえ：3 A こたえ：2.5 A
- 5 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 $I_A = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続
こたえ：1 A こたえ：1 A
- 6 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 $I_A = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続
こたえ：2 A こたえ：3 A
- 7 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 I_A のとき, 接続
こたえ：1 A こたえ：3 A
- 8 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 $I_A = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続
こたえ：2 A こたえ：2.5 A
- 9 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 $I_A = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続
こたえ：2 A こたえ：2 A
- 10 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点が接続される電流 I_A のときA, 接続
こたえ：3 A こたえ：0.5 A