

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 07

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 5.0 A である。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 5.5 A である。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 2.0 A である。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 3.0 A である。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 4.0 A である。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 3.5 A である。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 4 A である。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 3.5 A である。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 2.5 A である。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点へ流れ込む電流 i_{in} は 5.5 A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 07

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 2.5 A
- 2 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 3 A
- 3 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 0.5 A
- 4 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 2.5 A
- 5 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.0 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 2.5 A
- 6 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 1 A
- 7 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続流れ出る電流 I_{out} のとき、接続点
こたえ： 1 A
- 8 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 3 A
- 9 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 1.5 A
- 10 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5.5 \text{ A}$, 接続点接続流れ出る電流 $I_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点
こたえ： 3 A