

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 09

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から接続流を流す電流 $i_{out} = 2 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4 \text{ A}$, 接続点から接続流を流す電流 $i_{out} = 2 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 2.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき, 接続点から流れる電流 i の値は A である。

