

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 10

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.2 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 2 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 3 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.1 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 4 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.3 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 5 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき A , 接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 6 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 7 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 8 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点接続流を流す電流 $i_{out} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 9 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき A , 接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。
- 10 接続点へ流れ込む電流 $i_{in} = 6 \text{ A}$, 接続点から接続流を流す電流 $i_{out} = 1 \text{ A}$ のとき A , 接続点から流れ出る電流 i_{out} の値は A である。

物理 電気回路：キルヒホッフ第1法則 reverse-outgoing-current 10

なまえ： _____

- 1 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：1.5 A こたえ：2.5 A
- 2 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：0.5 A こたえ：2.5 A
- 3 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：0.5 A こたえ：1.5 A
- 4 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.5 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：0.5 A こたえ：1.5 A
- 5 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 2 \text{ A}$, 接続点から流れ出る電流 $I_{out} = 2 \text{ A}$ のとき、接続点へ流れ込む電流 I_{in} は何 A か。
こたえ：1 A こたえ：0.5 A
- 6 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 4.5 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：3 A こたえ：1 A
- 7 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 3.0 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：2.5 A こたえ：2 A
- 8 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 1.5 \text{ A}$, 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 0.5 \text{ A}$ のとき、接続点から流れ出る電流 I_{out} は何 A か。
こたえ：1 A こたえ：0.5 A
- 9 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 5 \text{ A}$, 接続点から流れ出る電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点へ流れ込む電流 I_{in} は何 A か。
こたえ：2 A こたえ：1.5 A
- 10 接続点へ流れ込む電流 $I_{in} = 6 \text{ A}$, 接続点から流れ出る電流 $I_{out} = 1 \text{ A}$ のとき、接続点へ流れ込む電流 I_{in} は何 A か。
こたえ：3 A こたえ：1.5 A