

中2理科 電流とその利用 混合演習 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (25) \Omega$ を抵抗 6Ω のとき、合
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V , 抵抗2の電圧 = 31 V のとき、回路全体の電圧 20 V を求めな電
- 3 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 $I = 0.8 \text{ A}$ を求め抵抗 2Ω のとき、電
- 4 抵抗1の電圧 = 6 V , 抵抗2の電圧 = 11 V のとき、回路全体の電圧電流を求め時間
- 5 電圧 $V = 37.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流の電力を求め 0.3 V の電流を流す時
- 6 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 枝1の電流を求め 0.6 A の電流 = 0.6 A
- 7 電力 $P = 60 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電力 枝1の電力を求め抵抗 8Ω のとき、合
- 8 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき
- 9 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 電圧 V を求め $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電
- 10 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.6 A のとき、電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電

中2理科 電流とその利用 混合演習 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (25) \Omega$ を求めなさい
こたえ: 25Ω
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V , 抵抗2の電圧 = 31 V のとき、回路全体の電圧 20 V を求めなさい
こたえ: 8 V
- 3 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧 $V = (0.8) \text{ V}$ を求めなさい
こたえ: 1 V
- 4 抵抗1の電圧 = 6 V , 抵抗2の電圧 = 11 V のとき、電熱線の電流 $I = (3) \text{ A}$ を求めなさい
こたえ: 7.5 V
- 5 電圧 $V = 37.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電熱線の電力 $P = (30) \text{ W}$ を求めなさい
こたえ: 1.5 A
- 6 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 $P = (12) \text{ W}$ を求めなさい
こたえ: 12 W
- 7 電力 $P = 60 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電力量 $W = (60) \text{ J}$ を求めなさい
こたえ: 60 J
- 8 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (4) \Omega$ を求めなさい
こたえ: 4Ω
- 9 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 $P = (12) \text{ W}$ を求めなさい
こたえ: 12 W
- 10 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.6 A のとき、分岐前の電流 $I = (0.8) \text{ A}$ を求めなさい
こたえ: 0.8 A