

中2理科 電流とその利用 混合演習 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求めなさい。2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R を求めなさい。
- 2 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求めなさい。2 電流 $I = 50 \text{ A}$ のとき、抵抗 R を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R を求めなさい。2 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 4 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電圧 V を求めなさい。抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。2 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 6 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求めなさい。2 電力 P を求めなさい。3 電流を流す時間 t を求めなさい。
- 7 抵抗1の電圧 $= 1 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 4 \text{ V}$ のとき、1 電力 P を求めなさい。2 回路全体の電圧 V を求めなさい。3 時間 t を求めなさい。
- 8 枝1の電流 $= 0.25 \text{ A}$, 枝2の電流 $= 0.5 \text{ A}$ のとき、1 抵抗 R を求めなさい。2 分岐前の電流 I を求めなさい。3 電力 P を求めなさい。
- 9 抵抗1の電圧 $= 4 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 2 \text{ V}$ のとき、1 電力 P を求めなさい。2 回路全体の電圧 V を求めなさい。3 時間 t を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 電流 $I = 2.5 \text{ A}$ のとき、1 電力 P を求めなさい。2 電流を流す時間 t を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき1電圧 V を求めなさい
こたえ: 32 V
- 2 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、1電圧 V を求めなさい
こたえ: 10 V
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、1抵抗 R を求めなさい
こたえ: $5 \text{ } \Omega$
- 4 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ: 5 J
- 5 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい
こたえ: 24 W
- 6 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、1電圧 V を求めなさい
こたえ: 2.5 V
- 7 抵抗1の電圧 = 1 V , 抵抗2の電圧 = 4 V のとき、1電力 P を求めなさい
こたえ: 5 W
- 8 枝1の電流 = 0.25 A , 枝2の電流 = 0.5 A のとき、1抵抗 R を求めなさい
こたえ: $0.75 \text{ } \Omega$
- 9 抵抗1の電圧 = 4 V , 抵抗2の電圧 = 2 V のとき、1電力 P を求めなさい
こたえ: 6 W
- 10 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 電流 $I = 2.5 \text{ A}$ のとき、1電力 P を求めなさい
こたえ: 50 W