

中2理科 電流とその利用 混合演習 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 10$ V, 電流 $I = 1.5$ A のとき、抵抗1 (Ω) を求めなさい。2 Ω のとき、合
- 3 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 3 V のとき、回路全体の電圧 V (V) を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 0.5$ V, 電流 $I = 0.25$ A のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。20 Ω のとき、
- 5 電流 $I = 0.5$ A, 抵抗 $R = 40$ Ω のとき、電力 P (W) を求めなさい。5 s のとき、電力
- 6 電流 $I = 1$ A, 抵抗 $R = 25$ Ω のとき、抵抗1の電圧 V (V) を求めなさい。抵抗2の電圧 = 3 V
- 7 電熱線の電力 $P = 30$ W, 電流を流す時間 t (s) を求めなさい。電熱線の電力 P (W) を求めなさい。
- 8 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 12$ V, 電流 $I = 2.5$ A のとき、抵抗1 (Ω) を求めなさい。電流 $I = 0.4$ A のとき、
- 10 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。10 Ω のとき、

中2理科 電流とその利用 混合演習 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ : 0.5 V こたえ : 0.5 A
- 2 電圧 V = 10 V, 電流 I = 1.5 A のとき、電力 P (W) を求めなさい
こたえ : 15 W こたえ : 22 Ω
- 3 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 3 V のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ : 5 V こたえ : 16 W
- 4 電圧 V = 0.5 V, 電流 I = 0.25 A のとき、電力 P (W) を求めなさい
こたえ : 2 W こたえ : 4 V
- 5 電流 I = 0.5 A, 抵抗 R = 40 Ω のとき、電力 P (W) を求めなさい
こたえ : 20 W こたえ : 10 J
- 6 電流 I = 1 A, 抵抗 R = 25 Ω のとき、電圧 V (V) を求めなさい
こたえ : 25 V こたえ : 5 V
- 7 電熱線の電力 P = 30 W, 電流を流す時間 t (s) を求めなさい
こたえ : 90 J こたえ : 10 J
- 8 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ : 1.1 V こたえ : 300 J
- 9 電圧 V = 12 V, 電流 I = 2.5 A のとき、電力 P (W) を求めなさい
こたえ : 30 W こたえ : 40 Ω
- 10 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗 R (Ω) を求めなさい
こたえ : 40 Ω こたえ : 0.2 A