

中2理科 電流とその利用 混合演習 12

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 11 V抵抗1と2の回路抵抗の電圧 (V)の求め方を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 1.6$ V, 抵抗 $R = 4$ Ω のとき12電流 (A) 5を求め時間 t = 1 s のとき、電力 (W)を求めなさい。
- 3 電流 $I = 1$ A, 抵抗 $R = 50$ Ω のとき、1電圧 (V)の電流を求めなさい。枝2の電流 = 0.75 A のとき、電力 (W)を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 4$ V, 電流 $I = 0.5$ A のとき、1電力 (W)2電流 (A)を求めなさい。抵抗 $R = 50$ Ω のとき、電圧 (V)を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 20.0$ V, 抵抗 $R = 40$ Ω のとき、電流 (A)を求めなさい。電流 $I = 5$ A のとき、電力 (W)を求めなさい。
- 6 電流 $I = 0.4$ A, 抵抗 $R = 5$ Ω のとき、1電圧 (V)2電力 (W)を求めなさい。電流を流す時間 t = 1 s のとき、熱量 Q (J)を求めなさい。
- 7 電熱線の電力 $P = 80$ W, 電流を流す時間 t = 1 s のとき、発生する熱量 Q (J)を求めなさい。電力 P (W)を求めなさい。
- 8 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 40 Ω のとき18合計抵抗の電圧を求めなさい。抵抗2の電圧 = 4 V のとき、電力 (W)を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 3$ V, 電流 $I = 3$ A のとき、電力 (W)を求めなさい。枝2の電流 = 0.1 A のとき、電力 (W)を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 16.0$ V, 電流 $I = 0.4$ A のとき、電力 (W)を求めなさい。電流 $I = 2.5$ A のとき、電力 (W)を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 12

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]