

中2理科 電流とその利用 混合演習 13

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 2 抵抗1 = 30Ω , 抵抗2 = 3Ω のとき、1と2を並列に接続したときの合成抵抗 R を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 4 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、1の電圧 V_1 を求めなさい、抵抗2の電圧 $V_2 = 1 \text{ V}$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい、抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 15 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、1の電圧 V_1 を求めなさい、抵抗2の電圧 $V_2 = 0.5 \text{ V}$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 7 枝1の電流 $I_1 = 0.8 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 0.2 \text{ A}$ のとき、枝1と2を並列に接続したときの電流 I を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい、電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、消費する熱量 Q を求めなさい。
- 9 電力 $P = 100 \text{ W}$, 時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、電力量 W を求めなさい、抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 I を求めなさい。
- 10 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、消費する熱量 Q を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 13

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]