

中2理科 電流とその利用 総復習 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 0.15 V 電熱線の電圧を求め、電流を流す時間を求めよ。
- 2 電流 $I = 0.25$ A, 抵抗 $R = 10$ Ω のとき、電圧 V を求め、枝2の電流 = 1 A のとき、電圧 V を求めよ。
- 3 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、13 合電熱線の電力を求め、電流を流す時間を求めよ。
- 4 電圧 $V = 80$ V, 抵抗 $R = 40$ Ω のとき、4 電力 P (A) を求め、時間 $t = 60$ s のとき、電圧 V を求めよ。
- 5 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1 合電熱線の電力を求め、電流を流す時間を求めよ。
- 6 電圧 $V = 8$ V, 電流 $I = 2$ A のとき、抵抗 R を求め、電流 $I = 2.5$ A のとき、電圧 V を求めよ。
- 7 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5 V のとき、5 回路全体の電圧のときを求めよ。
- 8 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.75 A のとき、電圧 V を求め、分岐前の電流 I を求めよ。
- 9 電圧 $V = 1.6$ V, 電流 $I = 0.4$ A のとき、9 電力 P (A) を求め、時間 $t = 20$ s のとき、電圧 V を求めよ。
- 10 電圧 $V = 4$ V, 抵抗 $R = 4$ Ω のとき、電流 I (A) を求め、抵抗 $R = 50$ Ω のとき、電圧 V を求めよ。

