

中2理科 電流とその利用 総復習 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、1 電熱線の電流を求めなさい。2 枝の電流 $= 1 \text{ A}$ のとき、電熱線の電流を求めなさい。
- 2 抵抗1 $= 15 \text{ } \Omega$, 抵抗2 $= 2 \text{ } \Omega$ のとき、1 合成抵抗線の電力を求めなさい。2 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 $P = 30 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、抵抗線が生ずる熱量 Q を求めなさい。
- 3 電熱線の電力 $P = 30 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、抵抗線が生ずる熱量 Q を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、1 電熱線の電力 P を求めなさい。2 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 5 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、1 電熱線の電力 P を求めなさい。2 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、1 抵抗の電流 I を求めなさい。2 枝の電流 $= 0.75 \text{ A}$ のとき、抵抗の電流 I を求めなさい。
- 7 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、1 抵抗の電力 P を求めなさい。2 発生した熱量 Q を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。2 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 9 抵抗1の電圧 $= 0.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 1.5 \text{ V}$ のとき、1 回路全体の電圧 V を求めなさい。2 電力 P を求めなさい。
- 10 抵抗1 $= 5 \text{ } \Omega$, 抵抗2 $= 2 \text{ } \Omega$ のとき、1 合成抵抗 R を求めなさい。2 時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき1電圧 V を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 4 V こたえ: 1.25 A
- 2 抵抗1 $= 15 \Omega$, 抵抗2 $= 2 \Omega$ のとき、1合成抵抗 R の電力を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 17Ω こたえ: 300 J
- 3 電熱線の電力 $P = 30 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき1電圧 V を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 1800 J こたえ: 0.8 V
- 4 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき1電力 P を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 18 W こたえ: 1.5 A
- 5 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき1電圧 V を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 100 J こたえ: 2Ω
- 6 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき1電力 P を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 2Ω こたえ: 1.05 A
- 7 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき1電圧 V を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 4800 J こたえ: 4.5 V
- 8 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 8 W こたえ: 0.8 A
- 9 抵抗1の電圧 $= 0.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 12.5 \text{ V}$ のとき1電力 P を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 3 V こたえ: 50 J
- 10 抵抗1 $= 5 \Omega$, 抵抗2 $= 2 \Omega$ のとき、合成抵抗 R の電力を求めな25枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電流 I_1 を求めな
こたえ: 7Ω こたえ: 2400 J