

中2理科 電流とその利用 総復習 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.75 A のとき、分岐前の電流 (A) を求めなさい。
- 2 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、1分岐前の電流を求めなさい。
- 3 電力 P = 2 W, 時間 t = 2 s のとき、電力電圧 (V) を求め、電流 I = 0.2 A のとき、電圧 (V) を求めなさい。
- 4 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11 V のとき、回路全体の電圧 (V) を求めなさい。
- 5 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.15 A のとき、分岐前の電流 (A) を求めなさい。
- 6 電熱線の電力 P = 20 W, 電流を流す時間 t = 1 s のとき、発生する熱量 Q (J) を求めなさい。
- 7 電力 P = 30 W, 時間 t = 10 s のとき、電量 Q (C) を求め、電流 I = 0.5 A のとき、電圧 (V) を求めなさい。
- 8 電圧 V = 2 V, 電流 I = 2.5 A のとき、電力電熱線の電力 (W) を求め、電流を流す時間 t (s) を求めなさい。
- 9 電流 I = 1.5 A, 抵抗 R = 20 Ω のとき、電力 (W) を求め、電圧 V (V) を求めなさい。
- 10 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 2.5 V のとき、回路全体の電圧 (V) を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.75 A 電圧 V を求めなさい
こたえ : 1.35 A こたえ : 0.2 A
- 2 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、1 s 間に電熱線の電力を求めなさい
こたえ : 19 W こたえ : 75 J
- 3 電力 P = 2 W, 時間 t = 2 s のとき、電量 Q を求めなさい
こたえ : 4 J こたえ : 10 Ω
- 4 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11 V のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 0.5 A
- 5 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.15 A のとき、分岐前の電流 I を求めなさい
こたえ : 1.5 A こたえ : 200 J
- 6 電熱線の電力 P = 20 W, 電流を流す時間 t = 18 s のとき、発生する熱量 Q を求めなさい
こたえ : 40 J こたえ : 35 Ω
- 7 電力 P = 30 W, 時間 t = 10 s のとき、電量 Q を求めなさい
こたえ : 300 J こたえ : 4 Ω
- 8 電圧 V = 2 V, 電流 I = 2.5 A のとき、電力 P を求めなさい
こたえ : 5 W こたえ : 800 J
- 9 電流 I = 1.5 A, 抵抗 R = 20 Ω のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ : 30 V こたえ : 100 V
- 10 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 2.5 V のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい
こたえ : 3 V こたえ : 12 W