

中2理科 電流とその利用 総復習 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 電力 $P = 40 \text{ W}$, 時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき1電電量 Q (C) を求めなさい0.5 A のとき、電
- 2 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき2 抵抗 R (Ω) を求めなさい5 Ω のとき、電
- 3 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 40 Ω のとき13 合成抵抗の電圧 = 求めな抵抗2の電圧 = 1
- 4 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 電熱線の電力 P 発生する電量を流す時間
- 5 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 抵抗1の電圧を求め抵抗2の電圧 (V) を求め
- 6 電力 $P = 20 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力電圧 V (V) を求め電流 I (A) は0.5 A のとき、電
- 7 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗電流) = を求めな枝2の電流 = 0.8 A のとき、電
- 8 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.4 A のとき18 電圧 V 分岐前の電流 I (A) を求めな枝2の電流
- 9 電圧 $V = 100 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ Ω}$ のとき19、電流 I (A) を求め時間 t (s) のとき、電
- 10 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ Ω}$ のとき20電電流 (A) を求め抵抗 R = 10 Ω のとき、電

中2理科 電流とその利用 総復習 05

こたえ

なまえ： _____

- 電力 $P = 40 \text{ W}$, 時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、電圧 V を求めよ。また、電流 I が 0.5 A のとき、電力 P を求めよ。
こたえ：1200 J こたえ：3 W
- 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R を求めよ。また、電力 P を求めよ。
こたえ：10 Ω こたえ：0.5 W
- 抵抗1 = 50Ω , 抵抗2 = 40Ω のとき、合成抵抗の値を求めよ。また、抵抗2の電圧 V_2 を求めよ。
こたえ：90 Ω こたえ：2.5 V
- 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 2 \text{ min}$ のとき、発生熱量 Q を求めよ。また、電圧 V を求めよ。
こたえ：100 J こたえ：30 V
- 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 3 \text{ min}$ のとき、発生熱量 Q を求めよ。また、抵抗 R を求めよ。
こたえ：100 J こたえ：7 Ω
- 電力 $P = 20 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電圧 V を求めよ。また、電流 I が 0.5 A のとき、電力 P を求めよ。
こたえ：60 J こたえ：6 W
- 抵抗1 = 25Ω , 抵抗2 = 3Ω のとき、合成抵抗の値を求めよ。また、枝2の電流 I_2 を求めよ。
こたえ：28 Ω こたえ：1.3 A
- 枝1の電流 $I_1 = 0.2 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 0.4 \text{ A}$ のとき、分岐前の電流 I を求めよ。また、抵抗 R の値を求めよ。
こたえ：0.6000000000000001 A こたえ：25 Ω
- 電圧 $V = 100 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。また、時間 $t = 2 \text{ s}$ のとき、電力 P を求めよ。
こたえ：2 A こたえ：40 J
- 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。また、抵抗 R が 10Ω のとき、電圧 V を求めよ。
こたえ：0.5 A こたえ：1 V