

中2理科 電流とその利用 総復習 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.21Aの抵抗1の電圧前の電流抵抗2の電圧を求めなさい
- 2 電力 $P = 20 \text{ W}$, 時間 $t = 2 \text{ s}$ のとき、電力抵抗1 (Ω) を求め抵抗2 = 1.0 Ω のとき、合
- 3 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、1電力抵抗1 (Ω) の電圧を求めなさい抵抗2の電圧 = 6
- 4 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗電熱線の電圧を求めなさいW, 電流を流す時間
- 5 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき15電熱線の電圧を求めなさいW, 電流を流す時間
- 6 電熱線の電力 $P = 20 \text{ W}$, 電流を流す時間 電圧 $V \text{ s}$ のとき、抵抗Rする熱量 (J) のときを
- 7 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.11Aの電力R 分岐前の電流 $t(\text{A})$ を求めなさいW
- 8 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、1電圧電圧 (V) を求めな抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき
- 9 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき9 電流 $R (\Omega)$ を求め抵抗 = 2.5 Ω のとき、
- 10 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき20合電抵抗 = (Ω)W, 時間 = 0.5 s のとき、電

中2理科 電流とその利用 総復習 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.2 A のとき、電力 P を求めなさい
こたえ：0.5 W こたえ：5 V
- 2 電力 P = 20 W, 時間 t = 2 s のとき、電熱線の電力を求めなさい
こたえ：40 J こたえ：15 Ω
- 3 電圧 V = 4 V, 電流 I = 1.5 A のとき、抵抗 R の電圧を求めなさい
こたえ：6 W こたえ：8.5 V
- 4 電圧 V = 80 V, 電流 I = 2 A のとき、抵抗 R の電力を求めなさい
こたえ：40 W こたえ：150 J
- 5 電圧 V = 12 V, 電流 I = 0.5 A のとき、電熱線の電力を求めなさい
こたえ：6 W こたえ：1200 J
- 6 電熱線の電力 P = 20 W, 電流を流す時間 t = 5 s のとき、発生する熱量 Q を求めなさい
こたえ：600 J こたえ：0.5 A
- 7 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.1 A のとき、電力 P を求めなさい
こたえ：0.9 W こたえ：1200 J
- 8 電流 I = 2 A, 抵抗 R = 25 Ω のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ：50 V こたえ：0.25 A
- 9 電圧 V = 5.0 V, 電流 I = 0.2 A のとき、抵抗 R を求めなさい
こたえ：25 Ω こたえ：2.5 V
- 10 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき、合成抵抗 R を求めなさい
こたえ：55 Ω こたえ：100 J