

中2理科 電流とその利用 総復習 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 6 V のとき、回路全体の電圧 V (V) を求めなさい。
- 2 電力 $P = 2$ W, 時間 $t = 10$ s のとき、電力 P (W) を求め、抵抗 $R = 25$ Ω のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 3 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗の電力を求め、電流を流す時間 t (s) を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 0.4$ V, 抵抗 $R = 4$ Ω のとき、電圧 V (V) を求め、電流 $I = 0.1$ A のとき、電力 P (W) を求めなさい。
- 5 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.5 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。
- 6 電流 $I = 0.5$ A, 抵抗 $R = 10$ Ω のとき、電力 P (W) を求め、時間 $t = 60$ s のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 3$ V, 電流 $I = 2.5$ A のとき、電力 P (W) を求め、電流を流す時間 t (s) を求めなさい。
- 8 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗 R (Ω) を求め、電圧 $V = 12$ V のとき、電流 I (A) を求めなさい。
- 9 電力 $P = 5$ W, 時間 $t = 30$ s のとき、電力 P (W) を求め、抵抗1の電圧 V_1 (V) を求め、抵抗2の電圧 V_2 (V) を求めなさい。
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 1 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求め、電流を流す時間 t (s) を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 6V のとき、回路全体の電圧 (V) を求めなさい。
こたえ：10 V こたえ：10 Ω
- 2 電力 P = 2 W, 時間 t = 10 s のとき、電力 P (W) を求め、抵抗 R = 25 Ω のとき
こたえ：20 J こたえ：0.4 A
- 3 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗の電力を求め、電流を流す時間
こたえ：40 Ω こたえ：300 J
- 4 電圧 V = 0.4 V, 抵抗 R = 4 Ω のとき、電圧 (V) を求め、電流 I = 0.1 A のとき、
こたえ：0.1 A こたえ：20 Ω
- 5 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.5A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。
こたえ：1.1 A こたえ：25 W
- 6 電流 I = 0.5 A, 抵抗 R = 10 Ω のとき、電力 P (W) を求め、時間 t = 60 s のとき、電
こたえ：5 V こたえ：3600 J
- 7 電圧 V = 3 V, 電流 I = 2.5 A のとき、電力 P (W) を求め、電流を流す時間
こたえ：7.5 W こたえ：150 J
- 8 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗 (Ω), 抵抗 R = ? Ω のとき、電圧
こたえ：36 Ω こたえ：4 V
- 9 電力 P = 5 W, 時間 t = 30 s のとき、電力 P (W) を求め、抵抗2の電圧 = 1
こたえ：150 J こたえ：1.5 V
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 1 A のとき、分岐後の電流 I (A) を求め、時間 t
こたえ：1.8 A こたえ：15 J