

中2理科 電流とその利用 総復習 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電力 P (W) を求め、時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。
- 2 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P 発生する電量を流す時間 t (s) を求めなさい。
- 3 抵抗1の電圧 $V_1 = 5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $V_2 = 3 \text{ V}$ のとき、抵抗1の電力 P_1 (W) を求め、回路全体の電力 P (W) を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 15 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求め、抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。
- 5 枝1の電流 $I_1 = 0.2 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 0.6 \text{ A}$ のとき、枝1の電流 I_1 の電流 I_2 の電流 I_3 (A) を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R_1 (Ω) を求め、抵抗 $R_2 = 25 \Omega$ のとき、合流電流 I (A) を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求め、電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 8 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、抵抗1の電圧 V_1 (V) を求め、抵抗2の電圧 V_2 (V) を求めなさい。
- 9 電力 $P = 2 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力 P (W) を求め、電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 10 抵抗1 $R_1 = 6 \Omega$, 抵抗2 $R_2 = 3 \Omega$ のとき、合成抵抗 R (Ω) を求め、抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 10

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]