

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance ①だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 01たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：22.36 Ω こたえ：90.55 Ω
- 2 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：50.25 Ω こたえ：36.4 Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：52.2 Ω こたえ：22.36 Ω
- 4 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：53.85 Ω こたえ：10 Ω
- 5 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：11.18 Ω こたえ：47.17 Ω
- 6 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：32.02 Ω こたえ：137.93 Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：30.41 Ω こたえ：50.99 Ω
- 8 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：25.5 Ω こたえ：35.36 Ω
- 9 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：100 Ω こたえ：90.55 Ω
- 10 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：29.15 Ω こたえ：36.06 Ω