

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance ⑧だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 03たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 95.13Ω こたえ： 50.25Ω
- 2 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 29.15Ω こたえ： 15.81Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 50Ω こたえ： 10Ω
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 22.36Ω こたえ： 11.18Ω
- 5 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 20.62Ω こたえ： 50.25Ω
- 6 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 7.07Ω こたえ： 25Ω
- 7 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 43.01Ω こたえ： 46.1Ω
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 77.62Ω こたえ： 97.08Ω
- 9 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 32.02Ω こたえ： 28.28Ω
- 10 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 111.8Ω こたえ： 25.5Ω