

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance ⑤だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 05たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 35.36Ω こたえ： 102.96Ω
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 25.5Ω こたえ： 100Ω
- 3 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 100Ω こたえ： 30.41Ω
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 22.36Ω こたえ： 122.07Ω
- 5 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 5Ω こたえ： 75.66Ω
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 25Ω こたえ： 44.72Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 11.18Ω こたえ： 107.35Ω
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 58.52Ω こたえ： 103.08Ω
- 9 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 36.06Ω こたえ： 53.85Ω
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 30.41Ω こたえ： 14.14Ω