

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance ⑦だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 4 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 6 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 7 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 1 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 9 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$ のときのリアクタンス X_C の値を求めよ。

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 07たえ

なまえ： _____

- [illegible]