

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance ⑧だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ のコンデンサのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 08たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, インダクタのリアクタンス X_L
こたえ： $26.93 \, \Omega$ こたえ： $105.95 \, \Omega$
- 2 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコイカのリアクタンス X_L
こたえ： $20.62 \, \Omega$ こたえ： $82.46 \, \Omega$
- 3 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコイカのリアクタンス X_L
こたえ： $22.36 \, \Omega$ こたえ： $25 \, \Omega$
- 4 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コイルのリアクタンス X_L
こたえ： $95.13 \, \Omega$ こたえ： $90.14 \, \Omega$
- 5 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, インダクタのリアクタンス X_L
こたえ： $134.54 \, \Omega$ こたえ： $22.36 \, \Omega$
- 6 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコイカのリアクタンス X_L
こたえ： $50.25 \, \Omega$ こたえ： $41.23 \, \Omega$
- 7 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコイカのリアクタンス X_L
こたえ： $32.02 \, \Omega$ こたえ： $50 \, \Omega$
- 8 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, インダクタのリアクタンス X_L
こたえ： $25.5 \, \Omega$ こたえ： $107.7 \, \Omega$
- 9 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコイカのリアクタンス X_L
こたえ： $60.83 \, \Omega$ こたえ： $55.9 \, \Omega$
- 10 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, インダクタのリアクタンス X_L
こたえ： $95.13 \, \Omega$ こたえ： $60.42 \, \Omega$