

## 物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 69だい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 抵抗  $R = 20 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 10 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 2 抵抗  $R = 5 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 5 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 3 抵抗  $R = 5 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 20 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 4 抵抗  $R = 10 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 5 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 5 抵抗  $R = 20 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 25 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 6 抵抗  $R = 50 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 10 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 7 抵抗  $R = 5 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 5 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 8 抵抗  $R = 10 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 20 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 9 抵抗  $R = 50 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 25 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$
- 10 抵抗  $R = 50 \, \Omega$ , コイルのリアクタンス  $X_L$  抵抗  $R = 25 \, \Omega$  のデコンパネのリアクタンス  $X_C$

## 物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 09たえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- [illegible]