

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 10だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2.5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2.5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

