

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 11だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 11たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 53.85Ω こたえ： 32.02Ω
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 5Ω こたえ： 80.62Ω
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 22.36Ω こたえ： 63.25Ω
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 11.18Ω こたえ： 104.4Ω
- 5 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 70.71Ω こたえ： 100Ω
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 74.33Ω こたえ： 22.36Ω
- 7 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 116.62Ω こたえ： 107.7Ω
- 8 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 22.36Ω こたえ： 116.62Ω
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 55.9Ω こたえ： 80.62Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 22.36Ω こたえ： 5Ω