

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 12だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 12たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：107.7 Ω こたえ：20.62 Ω
- 2 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：36.06 Ω こたえ：26.93 Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：67.27 Ω こたえ：60.21 Ω
- 4 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：41.23 Ω こたえ：60.42 Ω
- 5 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：18.03 Ω こたえ：55.9 Ω
- 6 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：44.72 Ω こたえ：95.52 Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：60.21 Ω こたえ：30.41 Ω
- 8 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：15.81 Ω こたえ：30.41 Ω
- 9 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：98.23 Ω こたえ：63.25 Ω
- 10 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$
こたえ：52.2 Ω こたえ：79.06 Ω