

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 18だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 13たえ

なまえ： _____

- [illegible]